

Laboratório de Circuitos Elétricos - 02/2024 - Turma 05

Experimento 9

23/01/2025

Grupo 5:

Yuri Shumyatsky - 231012826

Vinicius de Melo Moraes - 231036274

1 Introdução

2 Materiais

- 1 capacitor de 100 nF
- 1 resistor de $1\text{k}\Omega$
- National Instruments Elvis II (Elvis)

3 Procedimentos

Primeiro é feita a análise dos componentes usando o multímetro e medidor de impedância do Elvis. Os resultados são dispostos na Tabela 1.

Grandeza	Valor nominal	Valor medido	Erro (%)
R	1k Ω	0.989k Ω	1.1
C	100nF	107.3nF	7.3

Tabela 1: Valores dos componentes

Em seguida, esses componentes são usados para montar o circuito exposto na Figura 1.

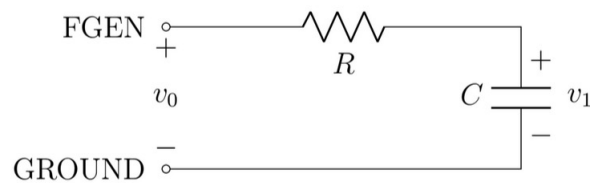


Figura 1: Disposição do Circuito 1

O gerador de funções do Elvis é configurado para gerar uma onda triangular com $2V_{pp}$, offset zero e frequência de 1kHz. Assim, é gerada a onda do Gráfico 1.

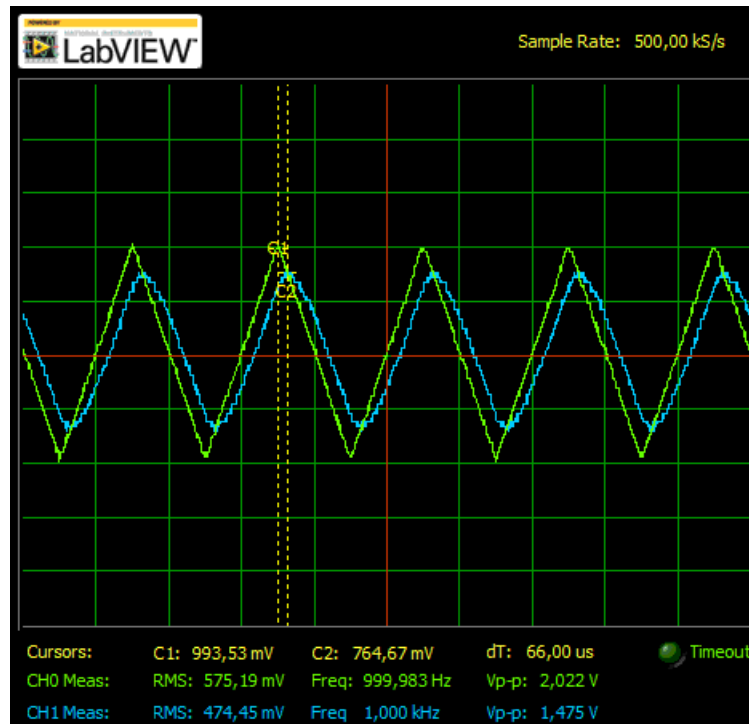


Gráfico 1: Onda Triangular

Em seguida, vamos calcular a resposta do sistema para os harmônicos de frequências 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 kHz.

11. Agora experimentalmente são medidas as mesmas respostas, que seguem nos Gráficos 2 a

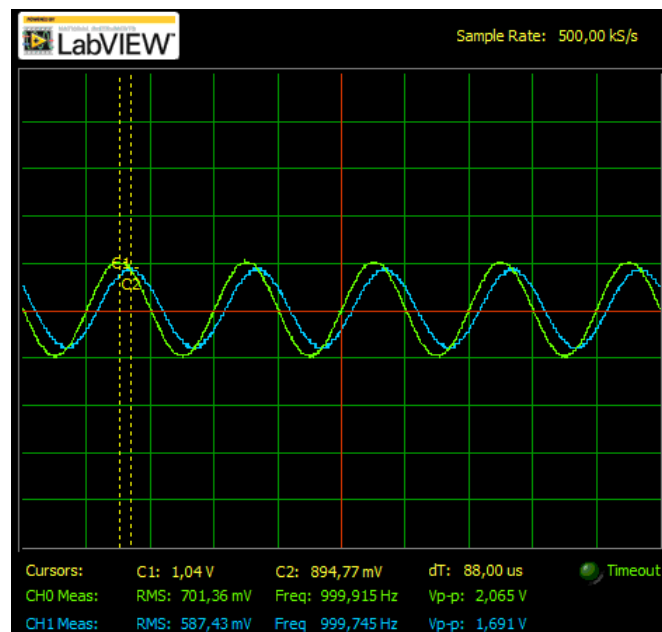


Gráfico 2: Resposta para Frequência 1kHz

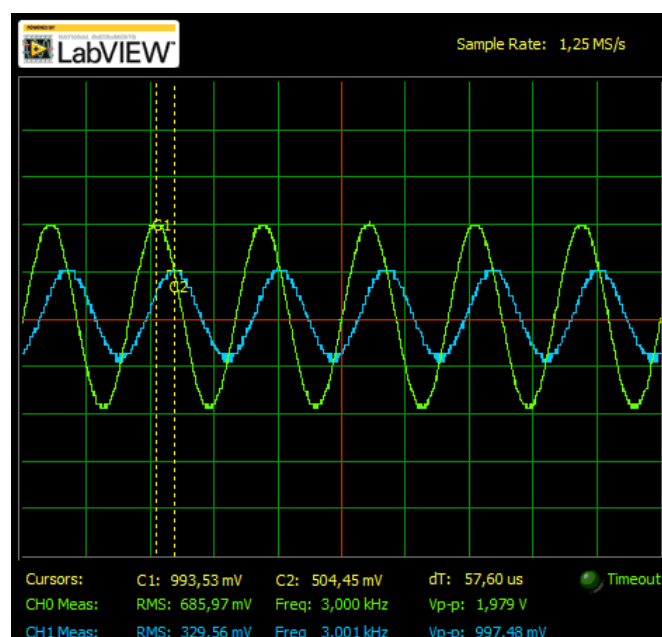


Gráfico 3: Resposta para Frequência 3kHz

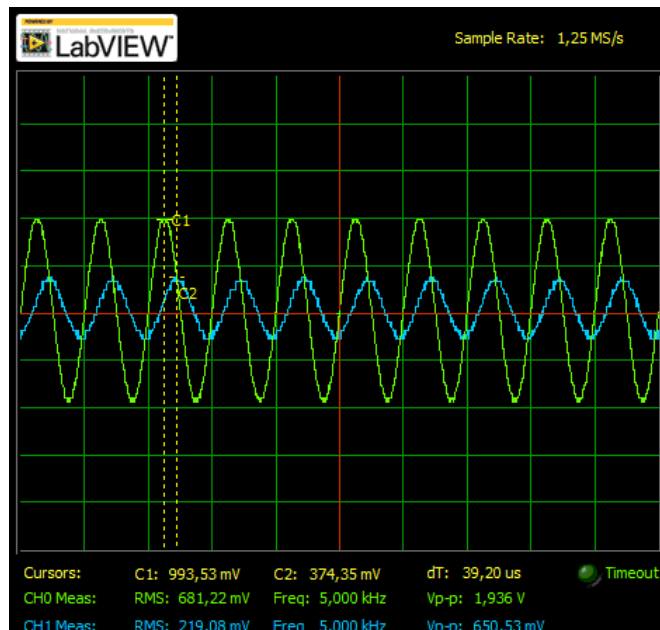


Gráfico 4: Resposta para Frequência 5kHz

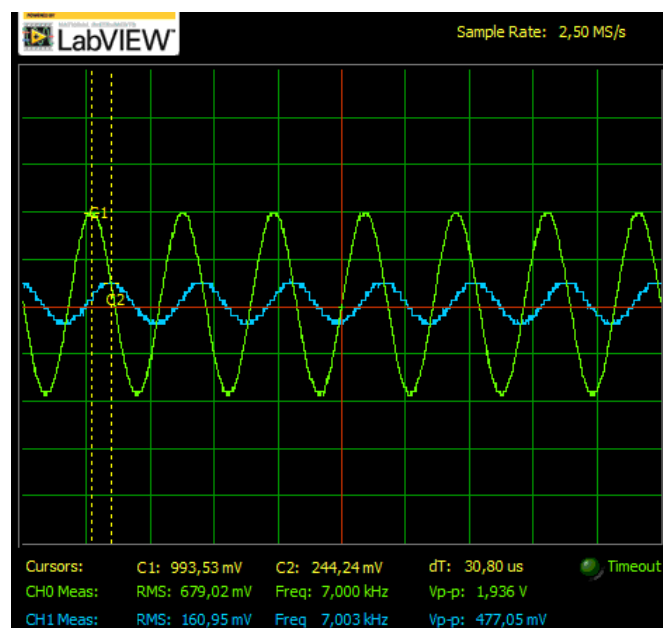


Gráfico 5: Resposta para Frequência 7kHz

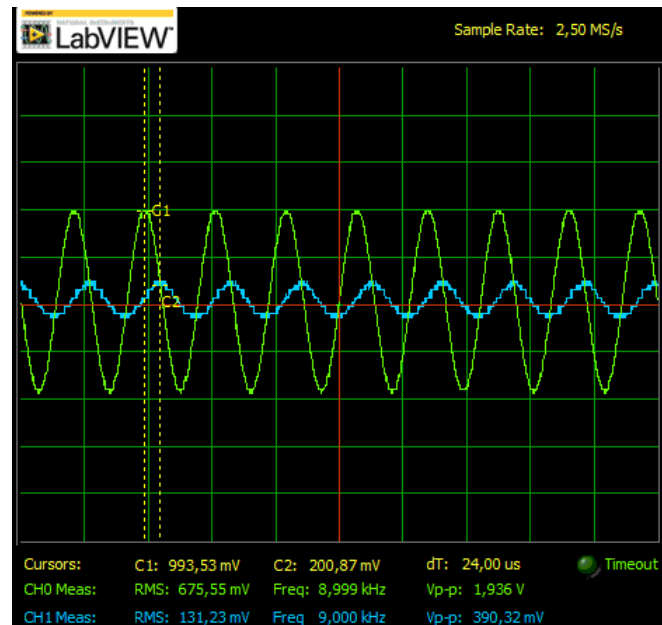


Gráfico 6: Resposta para Frequência 9kHz

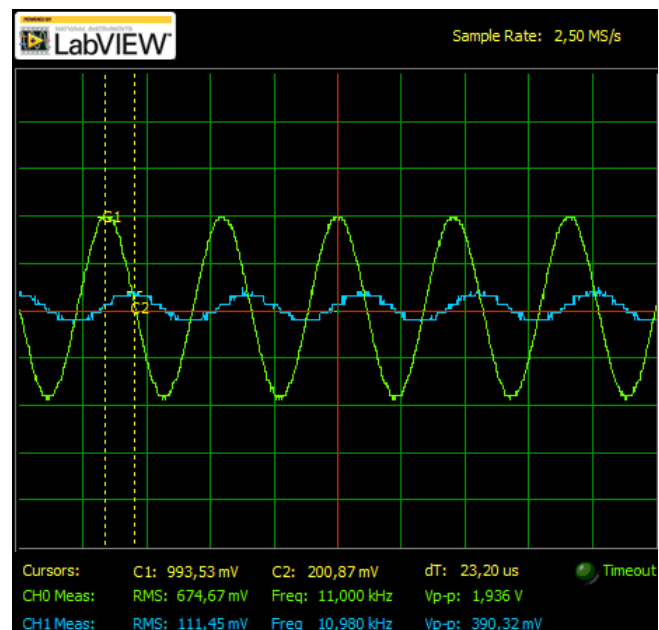


Gráfico 7: Resposta para Frequência 11kHz

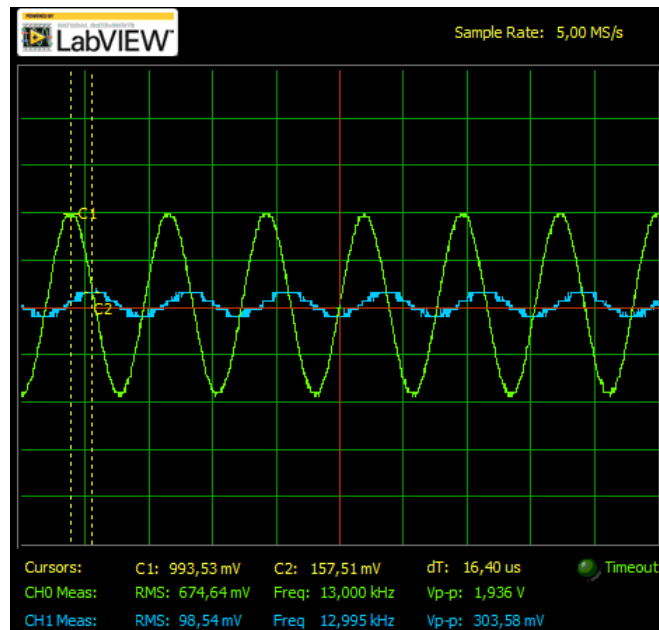


Gráfico 8: Resposta para Frequência 13kHz

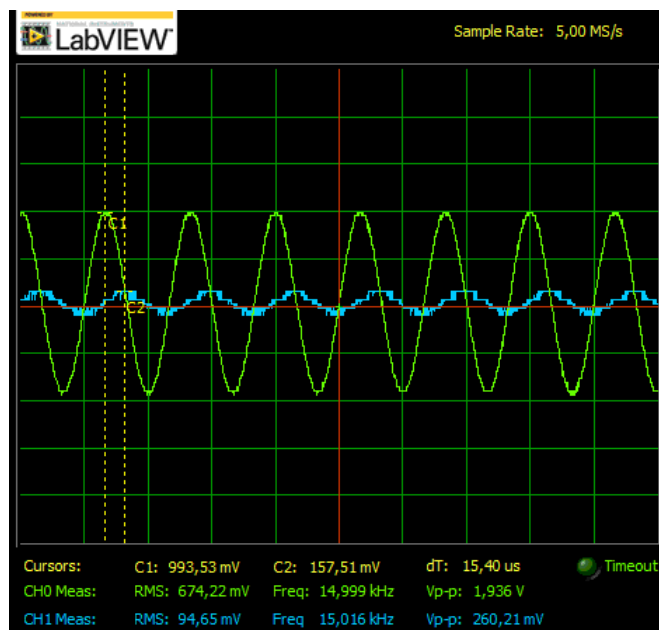


Gráfico 9: Resposta para Frequência 15kHz

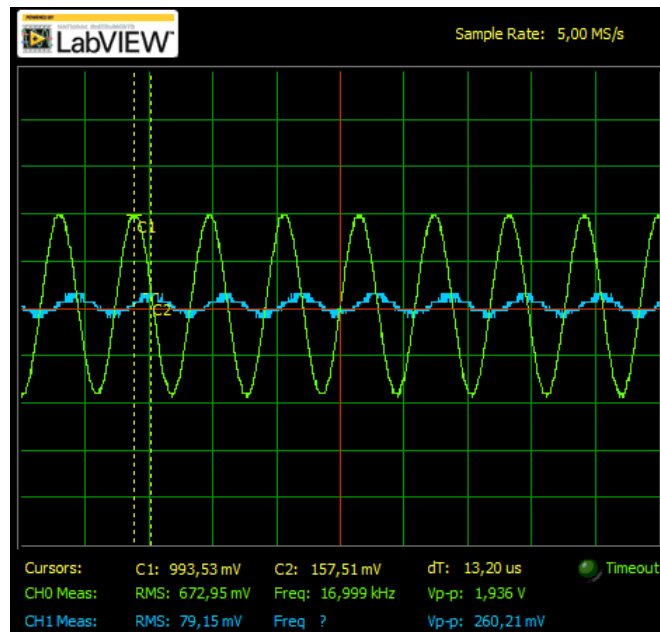


Gráfico 10: Resposta para Frequência 17kHz

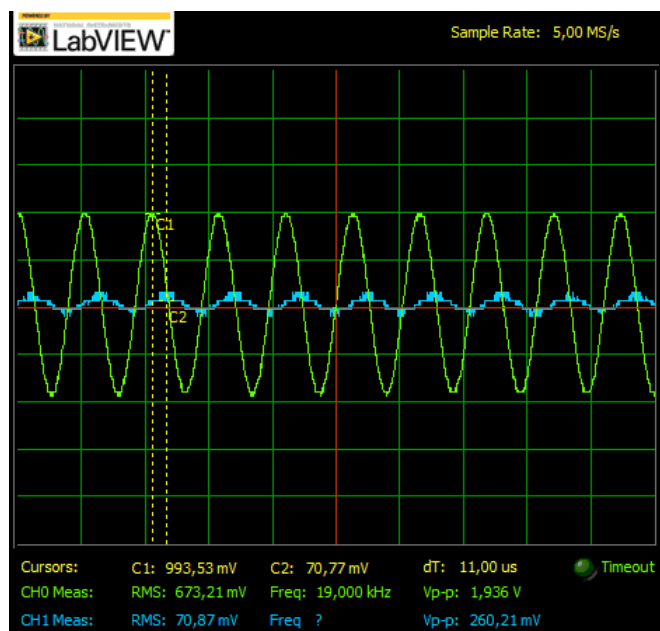


Gráfico 11: Resposta para Frequência 19kHz

Desses gráficos são extraídas as informações da Tabela 2.

Frequência (kHz)	Grandeza	Valor nominal	Valor medido	Erro (%)
1	$ v_0 $			
1	$ v_1 $			
1	Fase de v_1 em relação a v_0			
3	$ v_0 $			
3	$ v_1 $			
3	Fase de v_1 em relação a v_0			
5	$ v_0 $			
5	$ v_1 $			
5	Fase de v_1 em relação a v_0			
7	$ v_0 $			
7	$ v_1 $			
7	Fase de v_1 em relação a v_0			
9	$ v_0 $			
9	$ v_1 $			
9	Fase de v_1 em relação a v_0			
11	$ v_0 $			
11	$ v_1 $			
11	Fase de v_1 em relação a v_0			
13	$ v_0 $			
13	$ v_1 $			
13	Fase de v_1 em relação a v_0			
15	$ v_0 $			
15	$ v_1 $			
15	Fase de v_1 em relação a v_0			
17	$ v_0 $			
17	$ v_1 $			
17	Fase de v_1 em relação a v_0			
19	$ v_0 $			
19	$ v_1 $			
19	Fase de v_1 em relação a v_0			

Tabela 2: Valores referentes ao circuito 1

4 Conclusão

5 Bibliografia

- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. v. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2016.