

Laboratório de Circuitos Elétricos - 02/2024 - Turma 05

Experimento 5

05/12/2024

Grupo 5:

Yuri Shumyatsky - 231012826

Vinicius de Melo Moraes - 231036274

1 Introdução

2 Materiais

- National Instruments Elvis II
- 2 capacitor de 47nF
- 2 resistor de $1,2\text{k}\Omega$

3 Procedimento

O National Instruments Elvis é usado como fonte, protoboard, e multímetro. Usa-se a função de multímetro para checar as resistências e capacitâncias dos componentes, que são marcadas na Tabela 1.

Grandeza	Valor nominal	Valor medido	Erro (%)
R_1	1,2k Ω	1,1718k Ω	2,35
R_2	1,2k Ω	1,1810 Ω	1,58
C_1	47nF	49,90nF	6,17
C_2	47nF	47,54nF	1,15

Tabela 1: Componentes

Em seguida, os componentes são usados para montar o circuito da Figura 1.

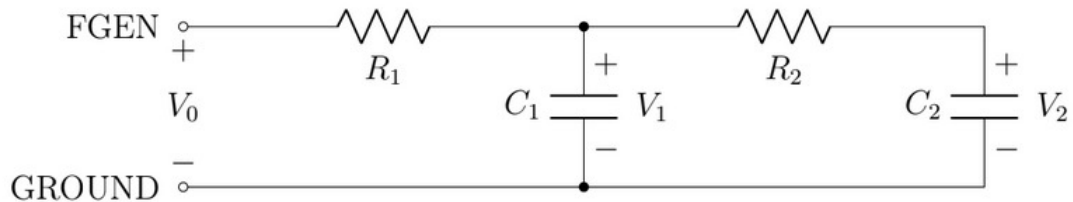


Figura 1: Circuito em regime AC

O Elvis possui um gerador de funções, que é usado para produzir uma onda senoidal com $2V_{pp}$, offset zero e frequência de 250Hz. Além do gerador, o equipamento também possui um osciloscópio, que é usado para medir as tensões relevantes e produzir os gráficos.

Para começar, é feita a transformação do circuito para o domínio dos fasores, de forma a facilitar as contas. Isso resulta no circuito da Figura 2.

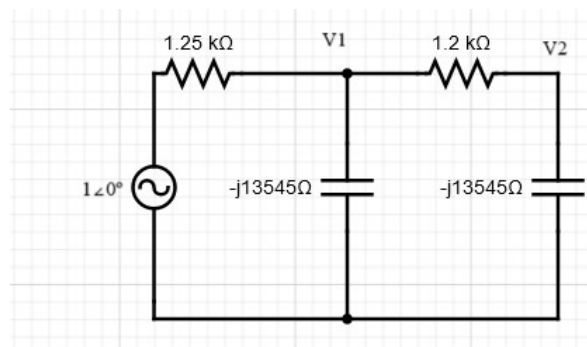


Figura 2: Circuito no domínio fasorial

Nesse formato do circuito, foi feita análise nodal para obter as tensões V_1 e V_2 .

LKC nó 1:

$$\frac{(-1 + V_1)}{1250} + \frac{V_1}{-j13545} + \frac{(-V_2 + V_1)}{1200} = 0$$

LKC nó 2:

$$-\frac{V_2}{j13545} - \frac{(-V_2 + V_1)}{1200} = 0$$

que simplificam no seguinte sistema:

$$\begin{cases} V_1(16,33 + j0,74) - V_2(8,33) = 8 \\ V_1(-8,33) + V_2(8,33 + j0,74) = 0 \end{cases}$$

Com isso obtemos os valores esperados de $V_1 = 0,959 - j0,175$ e $V_2 = 0,937 - j0,259$, que podem ser transformados nas suas formas polares $V_1 = 0,975 \angle (-10,34^\circ)$ e $V_2 = 0,972 \angle (-15,45^\circ)$

Seguem os Gráficos 1 e 2 que demonstram a diferença de amplitude entre V_0 e V_1 e V_0 e V_2 , respectivamente. Em azul escuro, temos a tensão da fonte e em verde as tensões capacitivas.

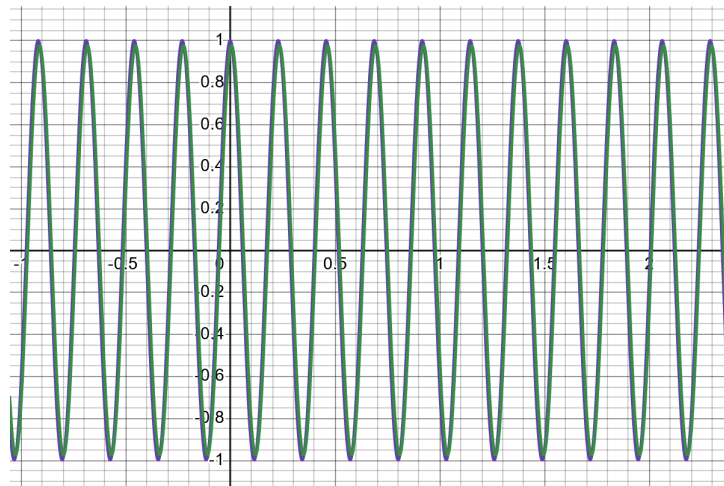


Gráfico 1: Tensão da fonte e V_1

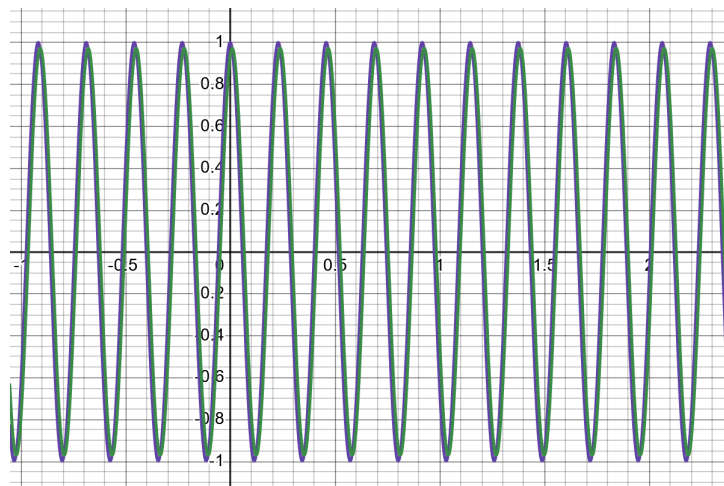


Gráfico 2: Tensão da fonte e V_2

Em seguida, o processo é repetido para as frequências de $500Hz$, $1kHz$ e $2kHz$. Como a única parte alterada em todas contas é a impedância dos capacitores, que depende de ω (uma vez que $Z_c = \frac{1}{j\omega C}$), de forma análoga se encontram os valores de V_1 e V_2 expostos a seguir, e seus gráficos.

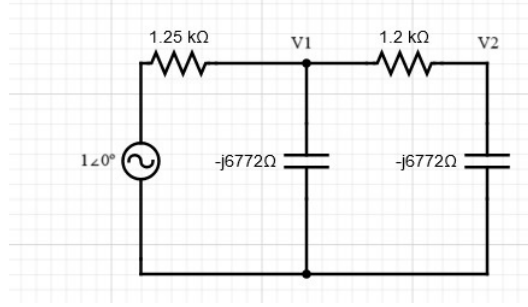


Figura 3: Circuito no domínio fasorial para $\omega = 1000\pi$

$$f = 500Hz \implies \omega = 1000\pi :$$

$$V_1 = 0,859 - j0,307 = 0,910\angle(-19,25^\circ)$$

$$V_2 = 0,778 - j0,447 = 0,897\angle(-29,88^\circ)$$

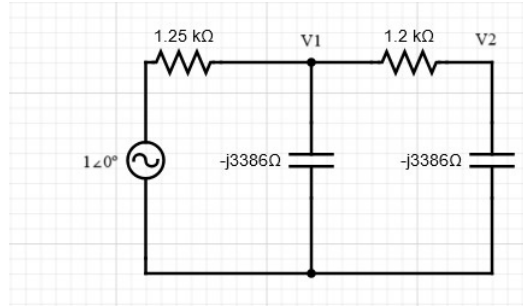


Figura 4: Circuito no domínio fasorial para $\omega = 2000\pi$

$$f = 1kHz \implies \omega = 2000\pi :$$

$$V_1 = 0,639 - j0,403 = 0,755\angle(-32,24^\circ)$$

$$V_2 = 0,437 - j0,561 = 0,711\angle(-52,08^\circ)$$

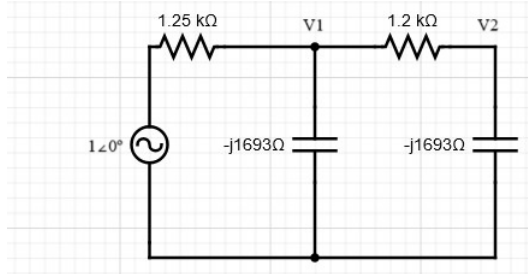


Figura 5: Circuito no domínio fasorial para $\omega = 4000\pi$

$$f = 2kHz \implies \omega = 4000\pi :$$

$$V_1 = 0,401 - j0,367 = 0,544\angle(-42,47^\circ)$$

$$V_2 = 0,089 - j0,432 = 0,441\angle(-78,36^\circ)$$

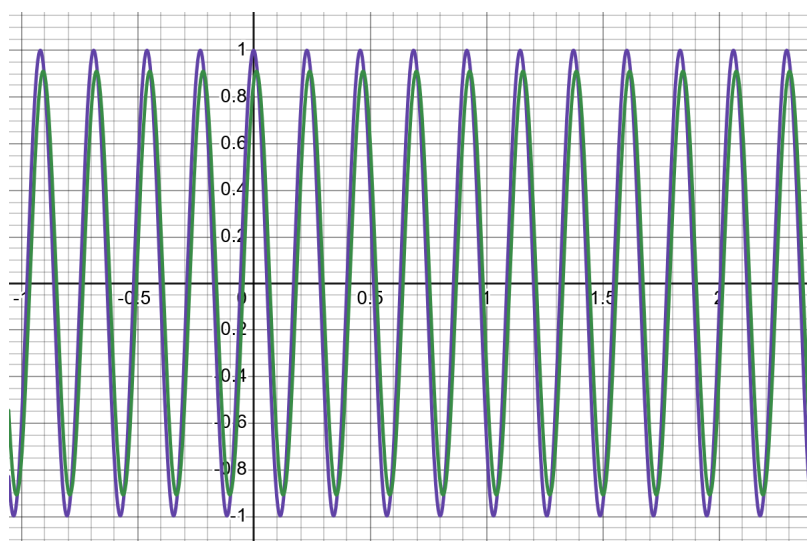


Gráfico 3: Tensão da fonte e V_1 em $\omega = 1000\pi$

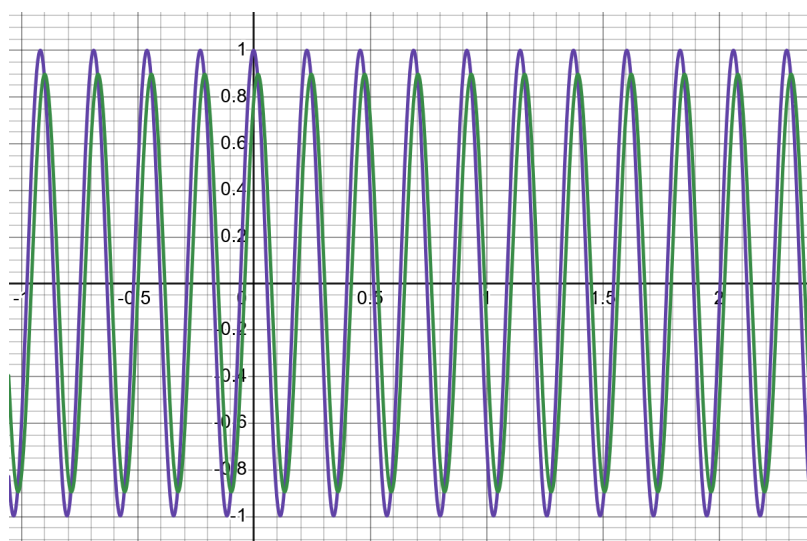


Gráfico 4: Tensão da fonte e V_2 em $\omega = 1000\pi$

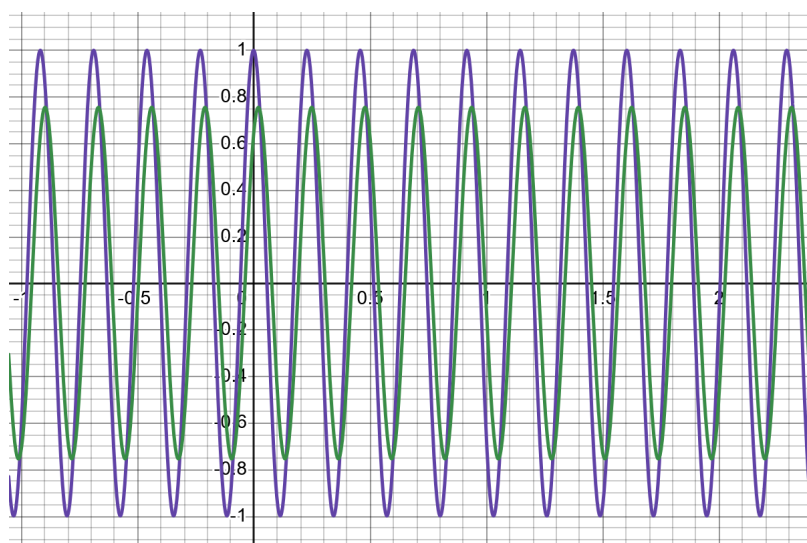


Gráfico 5: Tensão da fonte e V_1 em $\omega = 2000\pi$

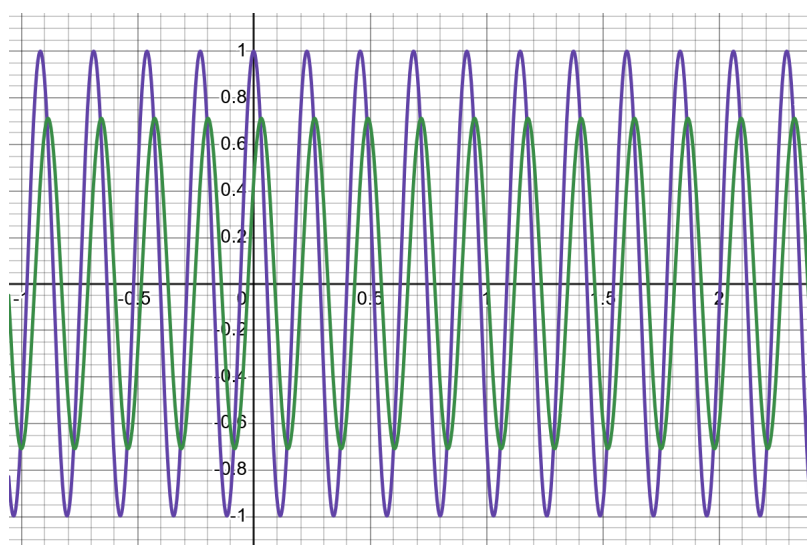


Gráfico 6: Tensão da fonte e V_2 em $\omega = 2000\pi$

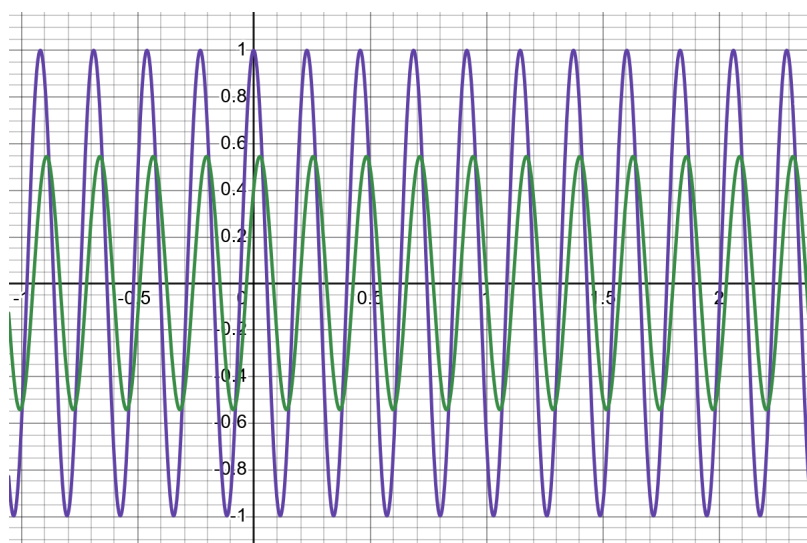


Gráfico 7: Tensão da fonte e V_1 em $\omega = 4000\pi$

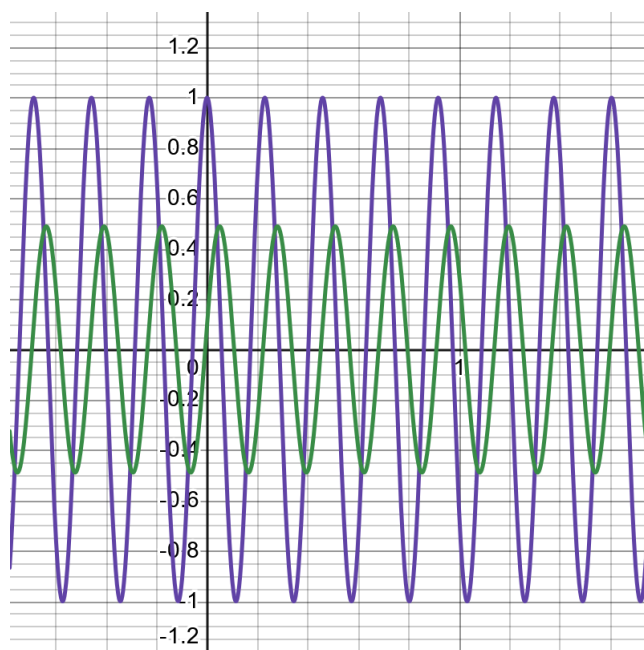


Gráfico 8: Tensão da fonte e V_2 em $\omega = 4000\pi$

Tendo todos esses dados, foram feitas as medições no circuito físico, usando o osciloscópio do Elvis. Usando os cursores, são feitas as seguintes medições da amplitude das tensões e o Δt (em segundos) entre os seus picos. O Δt é então multiplicado pelo ω para descobrir a diferença de fase em radianos entre ambas as ondas, e esse valor é convertido para graus.

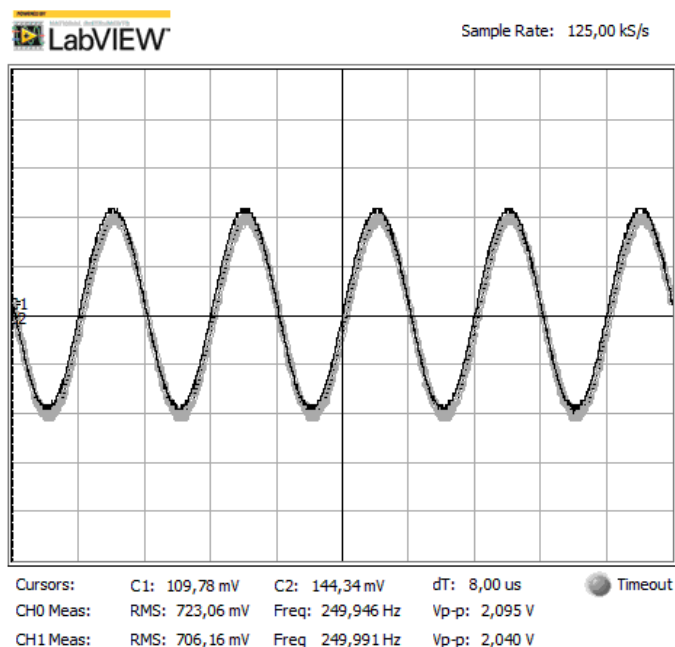


Gráfico 9: Tensão da fonte e V_1 em $f = 250\text{Hz}$

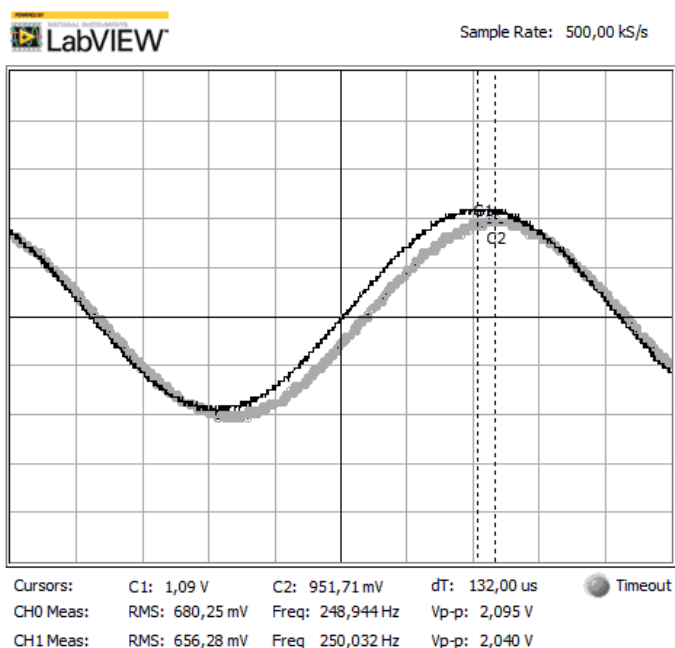


Gráfico 10: Tensão da fonte e V_1 em $f = 250\text{Hz}$ (ampliado)

Amplitude V_1 : 1,02V, Δt : $136\mu\text{s} \Rightarrow$ Fase V_1 : $-12,26^\circ$

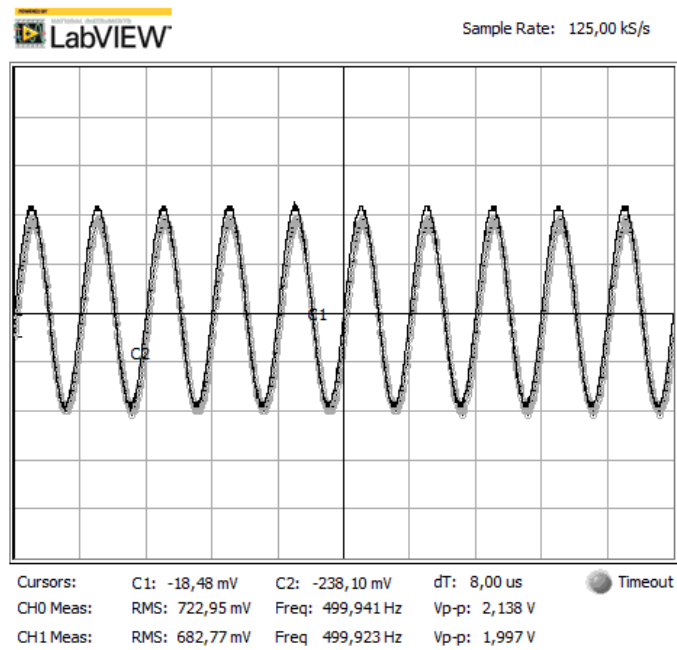


Gráfico 11: Tensão da fonte e V_1 em $f = 500\text{Hz}$

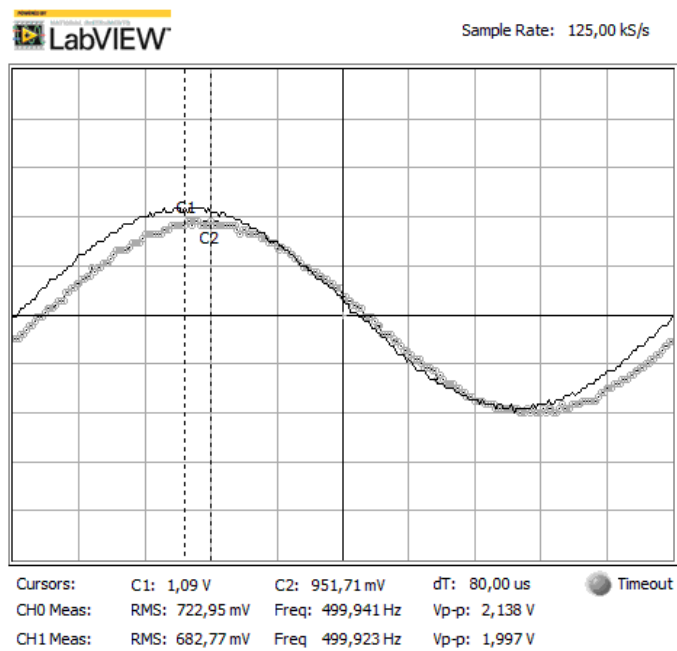


Gráfico 12: Tensão da fonte e V_1 em $f = 500\text{Hz}$ (ampliado)

Amplitude V_1 : $0,999\text{V}$, dt: $80\mu\text{s} \Rightarrow$ Fase V_1 : $-14,38^\circ$

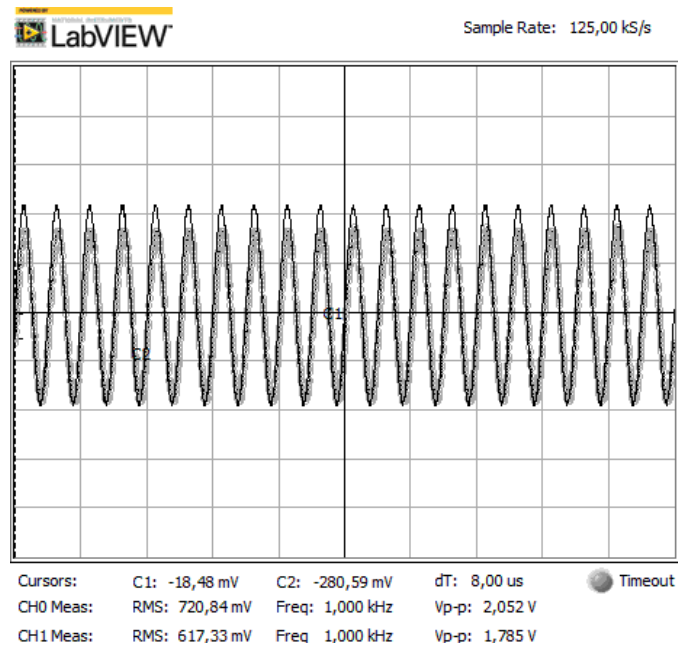


Gráfico 13: Tensão da fonte e V_1 em $f = 1000Hz$

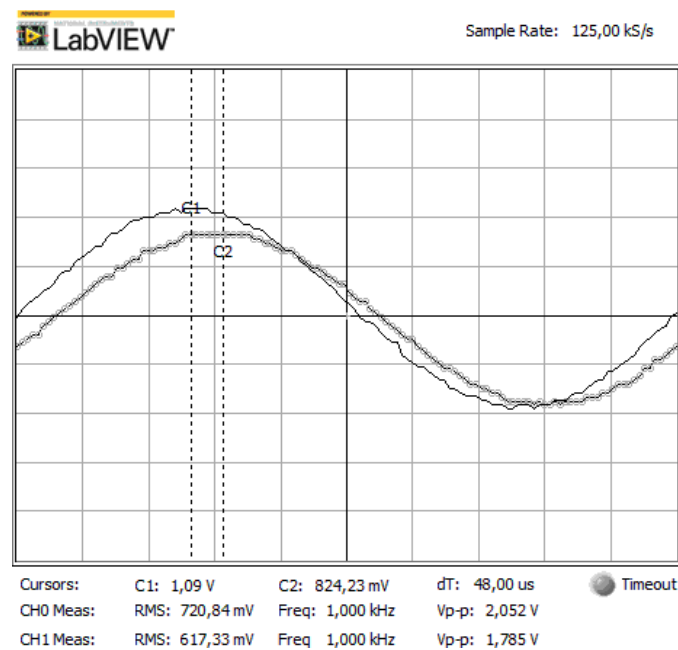


Gráfico 14: Tensão da fonte e V_1 em $f = 1000Hz$ (ampliado)

Amplitude V_1 : $0,893V$, dt: $48\mu s \Rightarrow$ Fase V_1 : $-17,30^\circ$

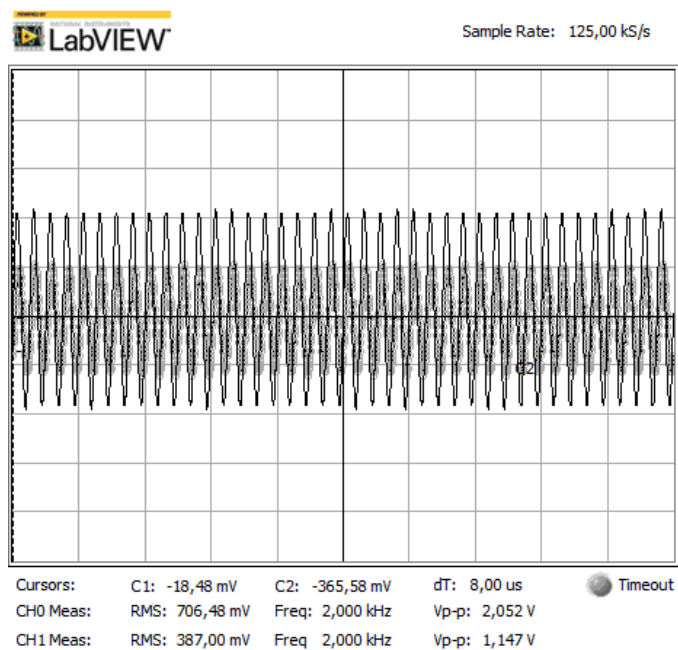


Gráfico 15: Tensão da fonte e V_1 em $f = 2000Hz$

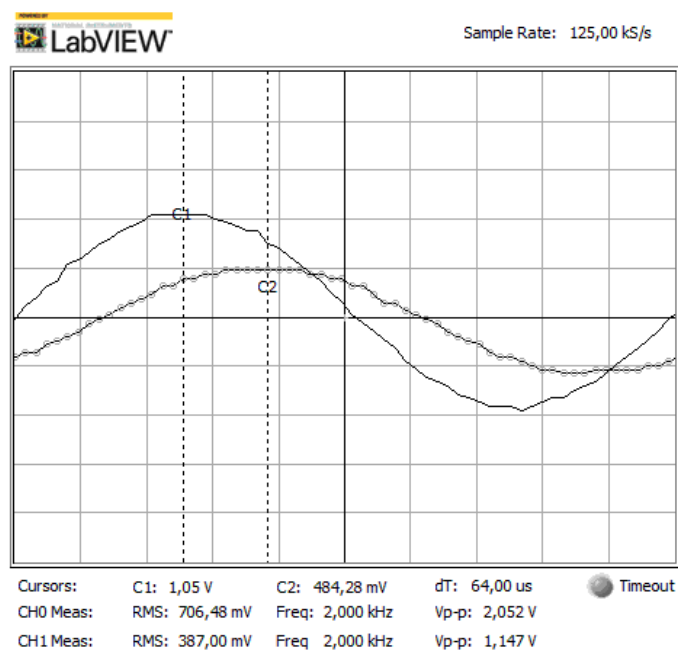


Gráfico 16: Tensão da fonte e V_1 em $f = 2000Hz$ (ampliado)

Amplitude V_1 : $0,574V$, dt: $64\mu s \Rightarrow$ Fase V_1 : $-46,07^\circ$

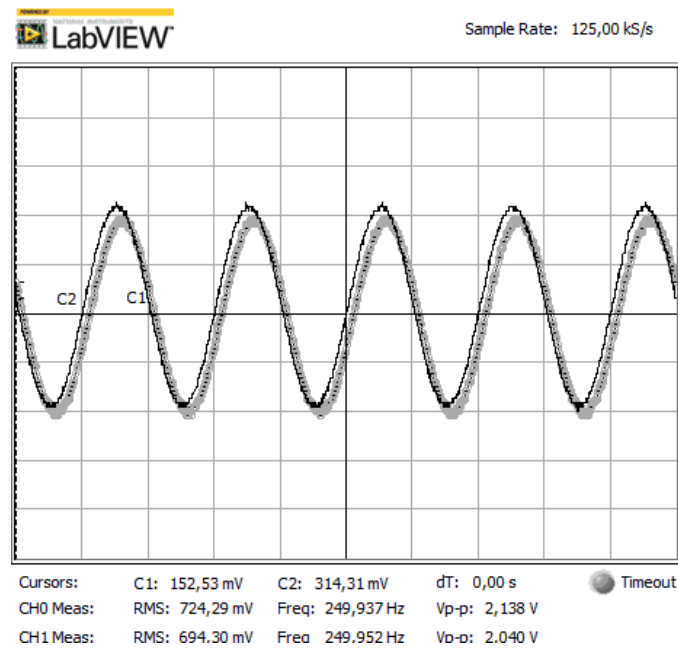


Gráfico 17: Tensão da fonte e V_2 em $f = 250\text{Hz}$

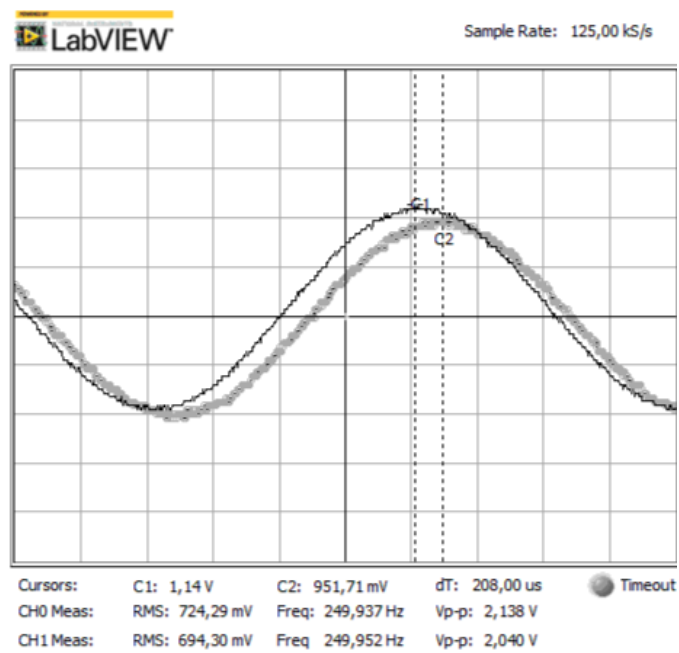


Gráfico 18: Tensão da fonte e V_2 em $f = 250\text{Hz}$ (ampliado)

Amplitude V_2 : $1,02\text{V}$, dt: $208\mu\text{s} \Rightarrow$ Fase V_2 : $-18,74^\circ$

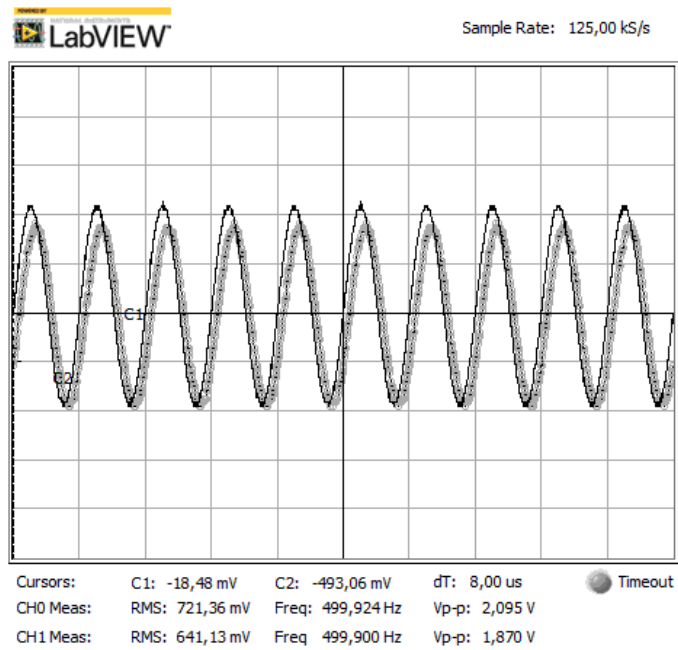


Gráfico 19: Tensão da fonte e V_2 em $f = 500Hz$

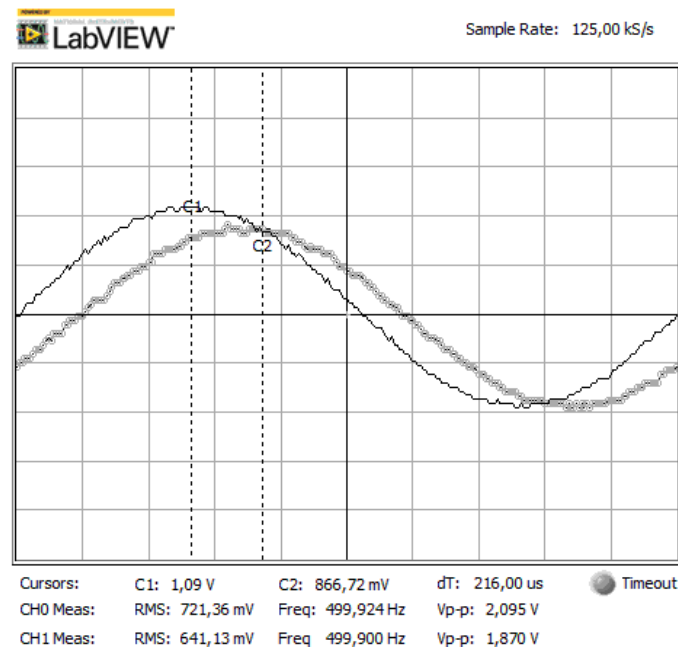


Gráfico 20: Tensão da fonte e V_2 em $f = 500Hz$ (ampliado)

Amplitude V_2 : $0,935V$, dt: $216\mu s \Rightarrow$ Fase V_2 : $-38,90^\circ$

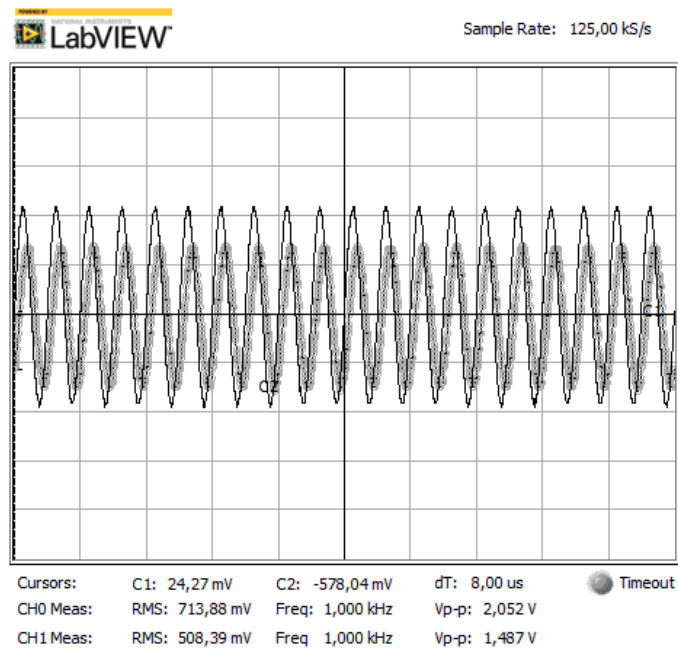


Gráfico 21: Tensão da fonte e V_2 em $f = 1000Hz$

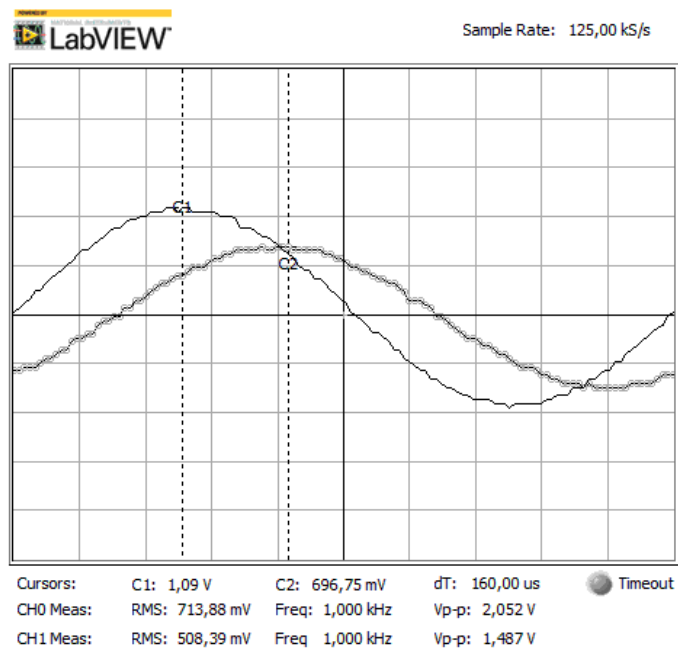


Gráfico 22: Tensão da fonte e V_2 em $f = 1000Hz$ (ampliado)

Amplitude V_2 : $0,744V$, dt: $160\mu s \Rightarrow$ Fase V_2 : $-57,58^\circ$

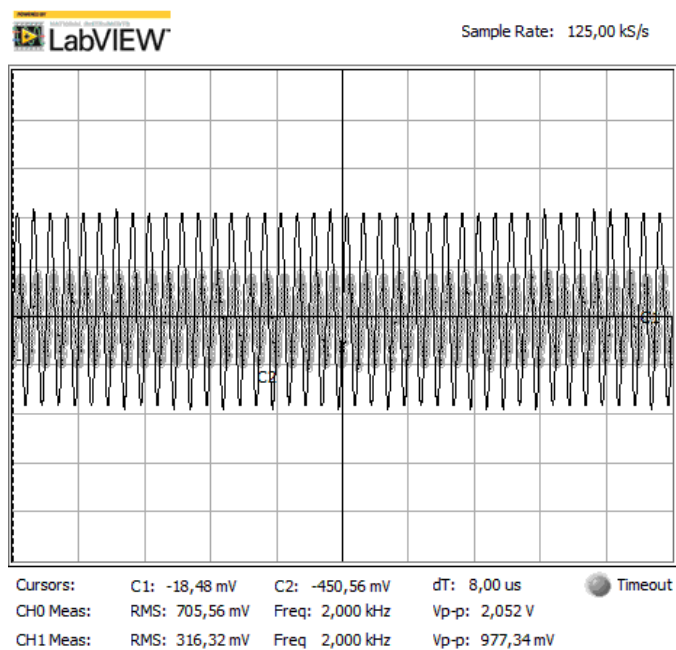


Gráfico 23: Tensão da fonte e V_2 em $f = 2000\text{Hz}$

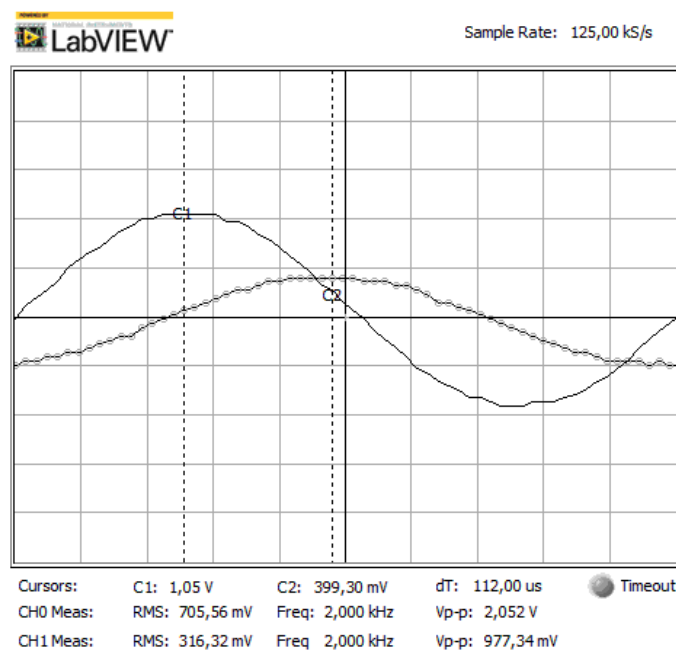


Gráfico 24: Tensão da fonte e V_2 em $f = 2000\text{Hz}$ (ampliado)

Amplitude V_2 : $0,489\text{V}$, dt: $112\mu\text{s} \Rightarrow$ Fase V_2 : $-80,62^\circ$

Agora que temos todos os dados, montam-se as tabelas 2 e 3.

Grandeza	Valor nominal	Valor medido	Erro (%)
Amplitude de V_1 (frequência $0,25kHz$)	0,975V	1,02V	4,62
Amplitude de V_1 (frequência $0,5kHz$)	0,910V	0,999V	9,78
Amplitude de V_1 (frequência $1kHz$)	0,755V	0,893V	18,28
Amplitude de V_1 (frequência $2kHz$)	0,544V	0,574V	5,51
Fase de V_1 em relação a V_0 (frequência $0,25kHz$)	$-10,34^\circ$	$-12,26^\circ$	18,57
Fase de V_1 em relação a V_0 (frequência $0,5kHz$)	$-19,25^\circ$	$-14,38^\circ$	25,30
Fase de V_1 em relação a V_0 (frequência $1kHz$)	$-32,24^\circ$	$-17,30^\circ$	46,34
Fase de V_1 em relação a V_0 (frequência $2kHz$)	$-42,47^\circ$	$-46,07^\circ$	8,48

Tabela 2: Tensões no capacitor C_1

Grandeza	Valor nominal	Valor medido	Erro (%)
Amplitude de V_2 (frequência $0,25kHz$)	0,972V	1,02V	4,94
Amplitude de V_2 (frequência $0,5kHz$)	0,897V	0,935V	4,24
Amplitude de V_2 (frequência $1kHz$)	0,711V	0,744V	4,64
Amplitude de V_2 (frequência $2kHz$)	0,441V	0,489V	10,88
Fase de V_2 em relação a V_0 (frequência $0,25kHz$)	$-15,45^\circ$	$-18,74^\circ$	21,29
Fase de V_2 em relação a V_0 (frequência $0,5kHz$)	$-29,88^\circ$	$-38,90^\circ$	30,19
Fase de V_2 em relação a V_0 (frequência $1kHz$)	$-52,08^\circ$	$-57,58^\circ$	10,56
Fase de V_2 em relação a V_0 (frequência $2kHz$)	$-78,36^\circ$	$-80,62^\circ$	2,88

Tabela 3: Tensão no capacitor C_2

4 Conclusão

5 Bibliografia